



CODE CONVERTERS

Lecture 7 & 8

Design a code converter using NOR gates only to convert a decimal digit represented in 8 4 2 1 code to a decimal digit represented in 8 4 -2 -1 code.

	8	4	2	1		8	4	-2	-1
	A	B	C	D		B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0	0		0	0	0	0
1	0	0	0	1		0	1	1	1
2	0	0	1	0		0	1	1	0
3	0	0	1	1		0	1	0	1
4	0	1	0	0		0	1	0	0
5	0	1	0	1		1	0	1	1
6	0	1	1	0		1	0	1	0
7	0	1	1	1		1	0	0	1
8	1	0	0	0		1	0	0	0
9	1	0	0	1		1	1	1	1
X	1	0	1	0		X			
X	1	0	1	1		X			
X	1	1	0	0		X			
X	1	1	0	1		X			
X	1	1	1	0		X			
X	1	1	1	1		X			

B₃

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$B_3 = \overline{(A+B)(A+C+D)} \\ = \overline{(A+B)} + \overline{(A+C+D)}$$

B₂

	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$B_2 = \overline{(B+C+D)(\bar{B}+\bar{D})} \\ = \overline{(B+C+D)} + \overline{(\bar{B}+\bar{D})} \\ = \overline{(B+C+D)} + (\bar{B} + \bar{C})$$


B₁:-

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$B_1 = \frac{(C + D)(\bar{C} + \bar{D})}{(C + D) + (\bar{C} + \bar{D})}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

B₀:- B₀ = D

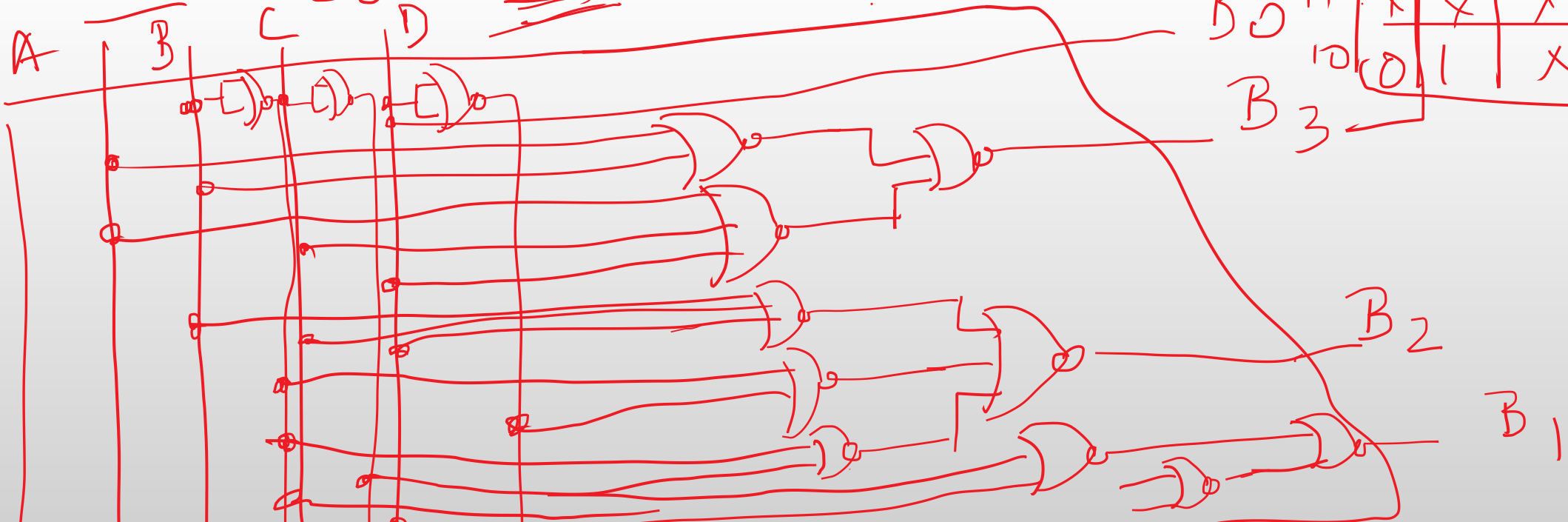

Design a code converter using basic gates to convert a decimal digit represented in Excess 3 code to a decimal digit represented in 8 4 -2 -1 code.

<u>Excess-3</u>				8	4	-2	-1
A	B	C	D	F ₃	F ₂	F ₁	F ₀
X	0	0	0	0	X		
X	0	0	0	1	X		
X	0	0	1	0	X		
0	0	0	1	1			
1	0	1	0	0	1	1	1
2	0	1	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1	0	1
4	0	1	1	1	0	0	0
5	1	0	0	0	1	0	1
6	1	0	0	1	0	1	0
7	1	0	1	0	0	0	1
8	1	0	1	1	0	0	0
9	1	1	0	0	1	1	1
X	1	1	0	1		X	
X	1	1	1	0		X	
X	1	1	1	1		X	

F₃ =

$$F_3 = \sum_m(8, 9, 10, 11, 12) +$$

$$\sum_d(0, 1, 2, 13, 14, 15)$$

A ₃	D			
	00	01	11	10
00	X	X	0	X
01	0	0	0	0
11	1	X	X	X
10	1	1	1	1

$$F_3 = A$$

$$F_2 = \sum(4, 5, 6, 7, 15) + \sum_d(0, 1, 2, 13, 14)$$

$$F_1 = \sum(4, 5, 8, 9, 14, 15) + \sum_d(0, 1, 2, 13)$$

$$F_0 = \sum(4, 6, 8, 10, 11, 12) + \sum_d(1, 2)$$

$$F_2 = B$$

$$F_1 = \overline{C}$$

$$F_0 = \overline{D}$$

Draw the circuit

Design a code converter to convert a decimal digit represented in 8 4 -2 -1 code to a decimal digit represented in 2 4 2 1 code.

	8	4	-2	-1		2	4	2	1
	A	B	C	D		F ₃	F ₂	F ₁	F ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	x	0	0	0	1	x			
2	x	0	0	1	0	x			
3	x	0	0	1	1	x			
4	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	0	0	0	1
8	1	0	0	0	1	1	1	0	
9	1	0	0	1	1	1	0	1	
10	1	0	1	0	1	0	0	0	
11	1	0	1	1	1	0	0	1	
12	1	1	0	0	x				
13	1	1	0	1	x				
14	1	1	1	0	x				
15	1	1	1	1	1	1	1	1	

$F_3 = A$

	00	01	11	10
00	0	x	x	x
01	0	0	0	0
11	x	x	1	x
10	1	1	1	1

$F_0 = D$

	00	01	11	10
00	0	x	x	x
01	0	0	0	0
11	x	x	1	x
10	1	1	0	1

$F_2 = A\bar{C}$

$\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB$
 $+ A\bar{D}$


$F_1 =$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	X	X	X
01	0	1	0	1
11	X	X	1	X
10	1	0	1	0

$$\overline{A} \overline{C} D + \overline{A} C \overline{D} + A \overline{C} \overline{D} + A C D$$

Design a code converter to convert a decimal digit represented in 2 4 2 1 code to a decimal digit represented in gray code.

	2 4 2 1				G ₃ G ₂ G ₁ G ₀			
	A	B	C	D				
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
x	0	1	0	1				x
x	0	1	1	0				x
x	0	1	1	1				x
x	1	0	0	0				x
x	1	0	0	1				x
x	1	0	1	0				x
5	1	0	1	1	0	1	1	1
6	1	1	0	0	0	1	0	1
7	1	1	0	1	0	1	0	0
8	1	1	1	0	1	1	0	0
9	1	1	1	1	1	1	0	1

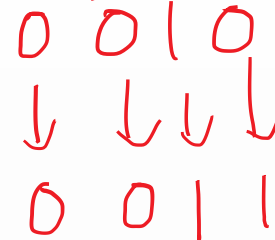

5 → 0101 → 0111

6 → 0110 → 0101

7 → 0111 → 0100

8 → 1000 → 1100

9 → 1001 → 1101

Obtain the simplified expression & draw the circuit